

## Module - II


### Tutorial sheet - II

Q.1: Determine the following parameters for fixed bias configuration (fig 4)

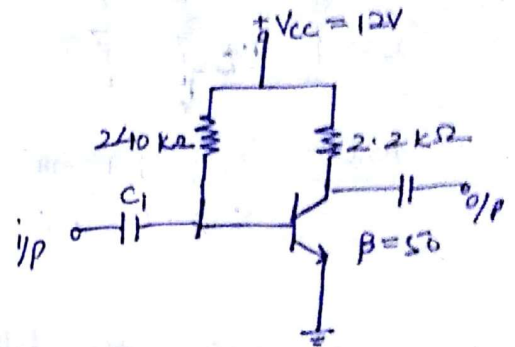- a)  $I_B, I_C$       b)  $V_{CE}$       c)  $V_B + V_C$

Assume  $V_{BE} = 0.7V$


Ans:  $I_B = 47.08 \mu A$ ,  $I_C = 2.35 mA$   
 $V_{CE} = 6.83V$ ,  $V_B = 0.7V$ ,  $V_C = 6.83V$



Q.2: for the emitter bias network determine

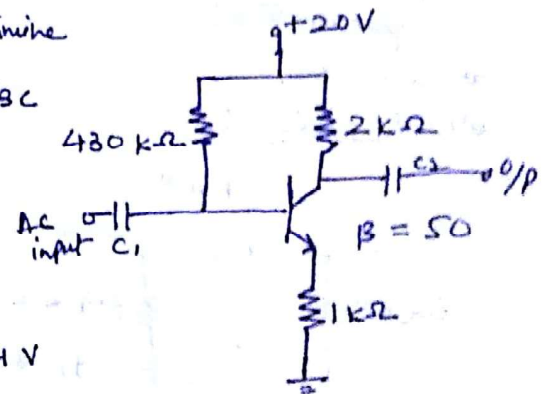
- a)  $I_B + I_C$ ,      b)  $V_{CE}, V_C, V_B$       c)  $V_{BC}$

Ans:  $I_B = 40.12 \mu A$   
 $I_C = 2.006 mA$   
 $V_{CE} = 13.94V$        $V_B = 2.74V$   
 $V_C = 15.98V$        $V_{BC} = -13.24V$



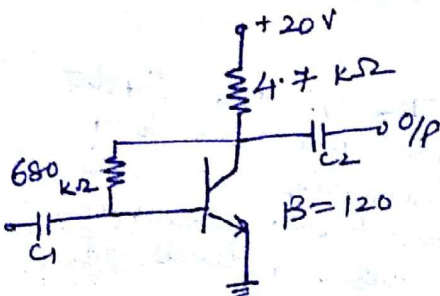
Q.3: For the given network determine the (i) Q-pt Co-ordinates  
(ii)  $V_B, V_E, V_{BC}$

Ans:  $I_C = 1.86 mA$ ,  $V_{CE} = 11.26V$   
 $V_B = 0.7V$ ,  $V_E = 0V$ ,  $V_{BC} = -10.56V$



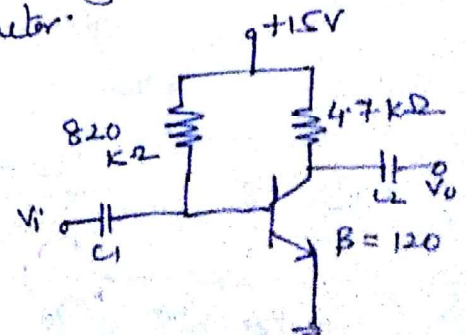
Q.4: Draw DC load line and locate operating point for the given network. Also find stability factor.

$I_C = 2.096 mA$   
 $V_C = 5.165V$   
 $S = 12.1$




Q.5: Determine Q-PT ( $I_{CQ}$ ,  $V_{CEQ}$ )

for VDB network.

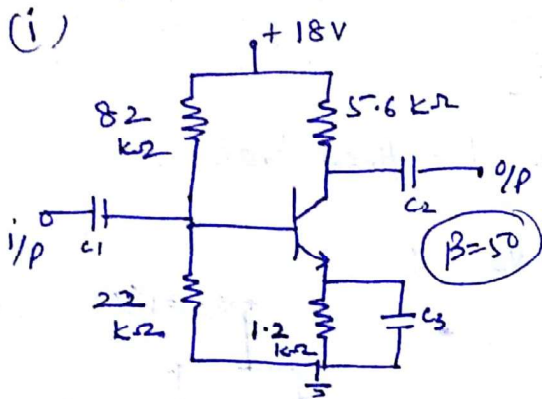

Ans:  $I_{CQ} = 1.98 \text{ mA}$   
 $V_{CEQ} = 4.54 \text{ V}$


Q.6:

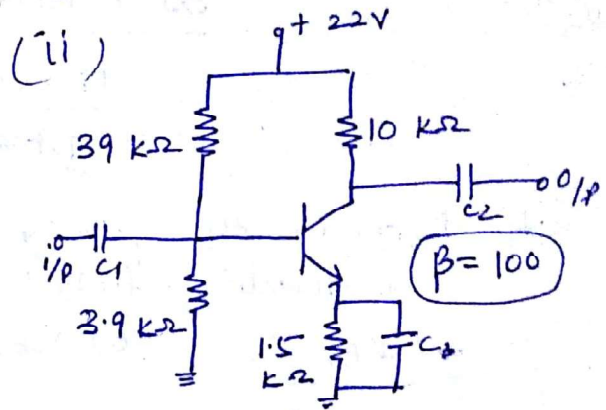

Ans:  $I_{CQ} = 0.85 \text{ mA}$   
 $V_{CE} = 12.22 \text{ V}$

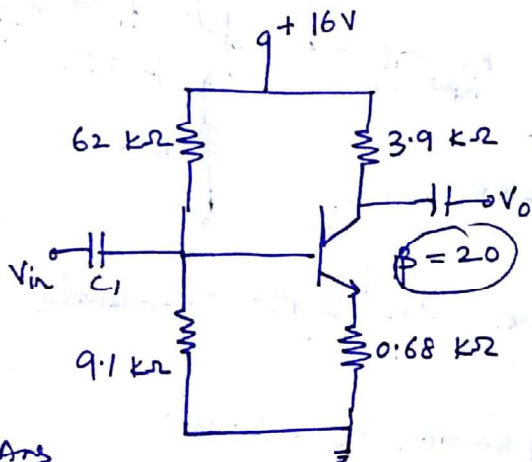
Q.6: Determine the following parameters:

- $I_B$ ,  $I_C$ ,
- $V_{CE}$ ,  $V_E$ ,  $V_C$




Ans:  $I_B = 60.63 \text{ } \mu\text{A}$ ,  $I_C = 1.212 \text{ mA}$   
 $V_{CE} = 10.45 \text{ V}$ ,  $V_C = 11.28 \text{ V}$ ,  $V_E = 0.824 \text{ V}$

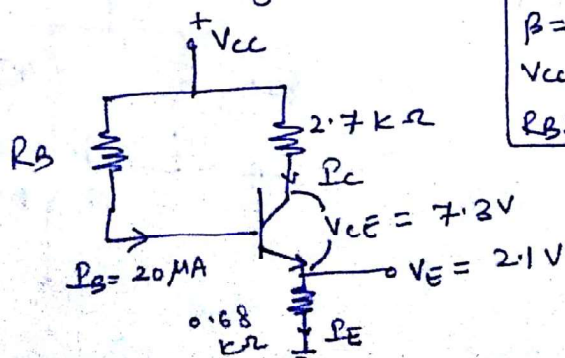Q.8: find  $\beta$ ,  $V_{CC}$ ,  $R_B$  for the given circuit-




Ans:  
 $\beta = 153.4$   
 $V_{CC} = 17.68 \text{ V}$   
 $R_B = 744 \text{ k}\Omega$

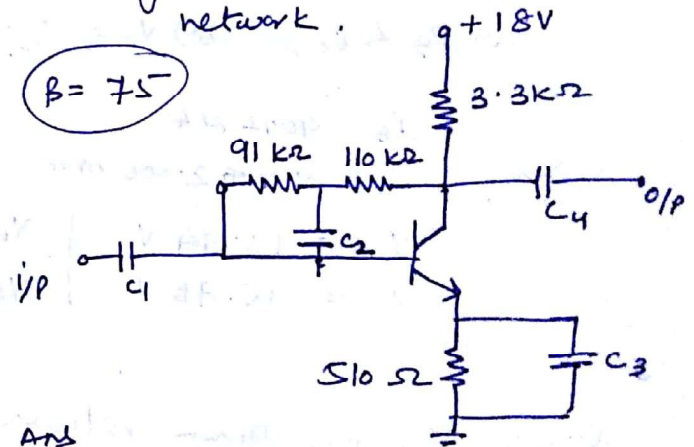Q.7 Determine the DC level of  $I_B$ ,  $V_C$  for the given network.



Ans:  
 $I_B = .$   
 $V_C = 9.22 \text{ V}$

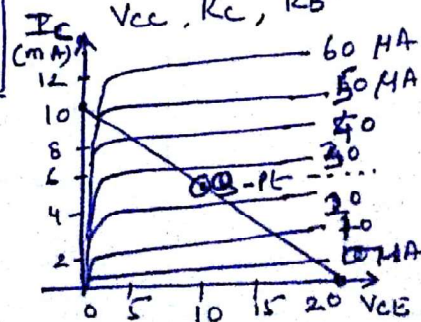Q.9: The o/p characteristics with load line & B-PT for fixed bias network is given below. Determine the required levels of  $V_{CC}$ ,  $R_C$ ,  $R_B$ .



Ans:  
 $V_{CC} = 20 \text{ V}$   
 $R_C = 2 \text{ k}\Omega$   
 $R_B = 772 \text{ k}\Omega$